
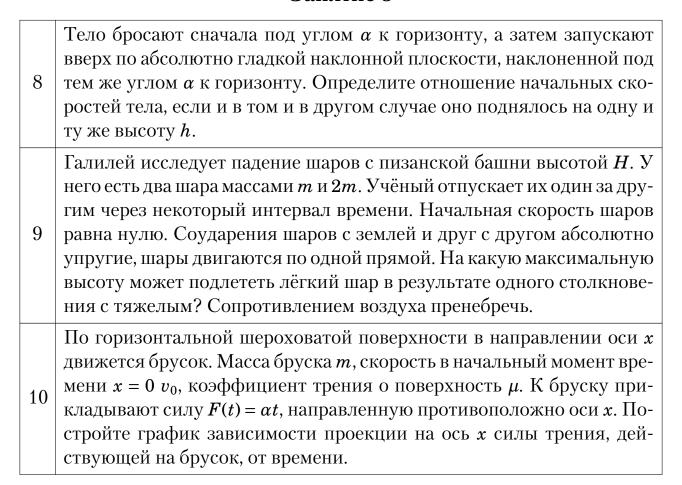


4 К точкам A и B подводят напряжение U. Опреденике CD.


5	Найдите сопротивление R_0 проволочного тетраэдра, включенного в цепь двумя вершинами. Сопротивление каждого ребра равно R .	
6	Найдите сопротивление R_0 цепи, показанной на рисунке. Сопротивление каждого резистора R (за исключением верхнего).	4R A B
7	Найдите сопротивление проволочного куба между точками A_1 и C . Сопротивление каждого ребраравно R .	A B D C A_1 D_1

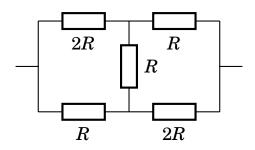

11	Определите ток, который течет через источник U , цепи при помощи метода узловых потенциалов.	$ R \cup 4R$
12	Определите ток, который течет через источник $oldsymbol{U}$, цепи при помощи метода узловых потенциалов.	U R $2U$ R R
13	Определите сопротивление несбалансированного моста при помощи метода узловых потенциалов.	



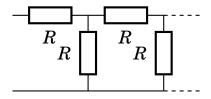14 Определите сопротивление бесконечной цепи.




Два тела массами m_1 и m_2 ($m_1 < m_2$), связанные невесомой нерастяжимой нитью, соскальзывают по наклонной плоскости с углом у основания α . Коэффициент трения между телами и плоскостью μ ($\mu < \operatorname{tg} \alpha$). Найти силу натяжения нити.

Экспериментатор Вася исследует скорость таяния снега. При температуре 0 С в сильный снегопад он кладет большой плоский нагреватель на землю и записывает, с какой скоростью меняется высота сугроба на нагревателе. Нагреватель рассчитан на 4 возможные мощности $P_1 = 0.25$ Вт, $P_2 = 0.5$ Вт $P_3 = 1$ Вт и $P_4 = 2$ Вт. Из-за небрежности Вася записывает только абсолютное значение скорости, без указания опускался или поднимался уровень снега. Его данные для соответствующий мощностей нагревателя: $v_1 = 2.25$ мм/с, $v_2 = 1$ мм/с, $v_3 = 1.5$ мм/с. Помогите Васе найти v_4 . Определите также скорость выпадения снега на нагреватель в кг/с, если удельная теплота плавления льда $\lambda = 3.35 \cdot 10^5$ Дж/кг. Нагреватель установлен так, что растявший снег сразу стекает с него. Потерями тепла пренебречь.

16

Занятие (доп задачи)

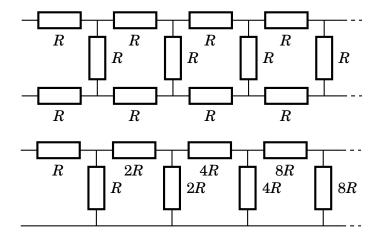17 Определите сопротивление бесконечных цепей.



Если в бесконечной схеме, состоящей из квадратных ячеек, через один узел A подводят ток I, а через соседний узел B отводят ток I, то какой ток идёт по сопротивлению, соединяющему узлы A и B? Каково эквивалентное сопротивление цепи между этими двумя узлами, если сопротивление стороны ячейки r?

18